

Lezione 18

Esercizio , Contatore sincrono, FF con ingressi asincroni (set & clear)

Esercizio , Contatore sincrono, FF con ingressi asincroni (set & clear)

Es. 4 3/7/2019


input 0, S, T

ricomincia STO, OT0
con eventuali sovrapposizioni:
produce in uscita

	0	S	T
Q_{in}	$Q_0/0$	$Q_5/0$	$Q_{14}/0$
Q_0	$Q_0/0$	$Q_5/0$	$Q_{14}/0$
Q_5	$Q_0/0$	$Q_5/0$	$Q_{14}/0$
Q_{14}	$Q_0/1$	$Q_5/0$	$Q_{14}/0$
Q_{ST}	$Q_0/1$	$Q_5/0$	$Q_{14}/0$

Q_0	X	X	X
Q_5	X	X	X
Q_{14}	X	X	X
Q_{ST}	X	X	X

	0	S	T
Q_{in}	$Q_0/0$	$Q_5/0$	$Q_{14}/0$
Q_0	$Q_0/0$	$Q_5/0$	$Q_{14}/0$
Q_{ST}	$Q_0/1$	$Q_5/0$	$Q_{14}/0$

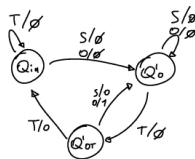

$$Q_0 = \{Q_0, Q_5\}$$

$$Q_{ST} = \{Q_{ST}, Q_{14}\}$$

$$Q_{in} = Y_1 Y_0$$

$$Q_0 = 01$$

$$Q_{ST} = 10$$

$$0 = x_1 x_0$$

$$S = 01$$

$$T = 10$$

$x_1 x_0 y_1 y_0$	$Y_1 Y_0$	Z	S	T
0 0 0 0	0 1	0	0	1
0 0 0 1	0 1	0	0	0
0 0 1 0	0 1	0	0	1
0 0 1 1	0 1	0	0	1
0 1 0 0	0 1	0	0	1
0 1 0 1	0 1	0	0	0
0 1 1 0	0 1	0	0	1
0 1 1 1	0 1	0	0	1
1 0 0 0	0 0	0	0	0
1 0 0 1	0 0	0	0	1
1 0 1 0	0 0	0	0	1
1 0 1 1	0 0	0	0	1
1 1 0 0	1 0	1	0	0
1 1 0 1	1 0	1	0	0
1 1 1 0	1 0	1	0	0
1 1 1 1	1 0	1	0	0

$Y_1 Y_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

$$S = x_1 y_0$$

$Y_1 Y_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0


$$T = y_1 \text{ oppure } \overline{y_0}$$

$Y_1 Y_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$Z = x_1 y_0 + \overline{x_1} \overline{y_0} = x_1 \oplus y_0$$


$Y_1 Y_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0
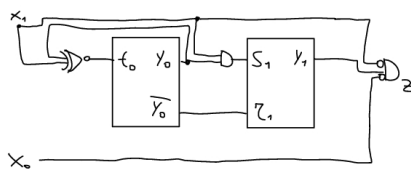
$$Z = \overline{x_1} \overline{y_0} y_1$$



Contatore Sincrono

Mod 2^n

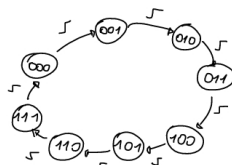


(x)	$y_2 y_1 y_0$	$y_2 y_1 y_0$	$\overline{y_2} \overline{y_1} \overline{y_0}$	$\overline{y_2} \overline{y_1} \overline{y_0}$	$\overline{y_2} \overline{y_1} \overline{y_0}$
1	0 0 0	0 0 1	0	0	1
1	0 0 1	0 1 0	0	1	0
1	0 1 0	0 1 1	0	1	0
1	0 1 1	1 0 0	1	0	0
1	1 0 0	1 0 1	1	0	0
1	1 0 1	1 1 0	1	0	0
1	1 1 0	1 1 1	1	0	0
1	1 1 1	0 0 0	0	0	0

$y_1 y_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

$$y_0 = k_0 = 1 = x$$

$$y_1 = k_1 = y_0 = x$$

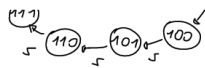

1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1



$$J_0 = K_0 = 1 = \times$$

$$J_1 = K_1 = Y_0 = \times Y_0$$


$$J_2 = K_2 = Y_1 Y_0 = \times Y_1 Y_0$$

Mod $2^n \rightarrow n$ FF Sk o T

Diagramma temporale

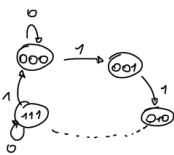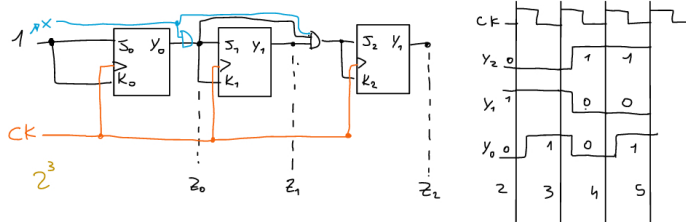

- FF con ingressi asincroni Set e Clear

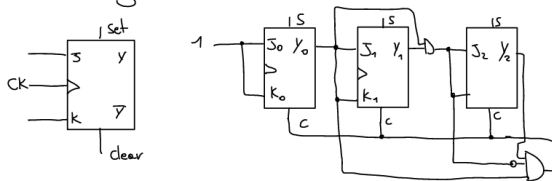

PER CASA

- Riconoscere di STO e OTO con codifiche diverse per stati e ingressi
- Contatore mod 6 senza ingressi asincroni di 1 su una linea di ingressi