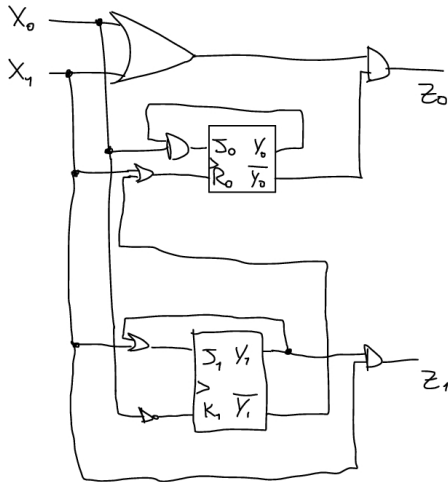


Lezione 15

Esercizio, Automa a stati finiti, Trasformazione da Moore a Mealy

Esercizio, Automa a stati finiti, Trasformazione da Moore a Mealy

Es. 7 27/6/2018



E.B

$$\begin{aligned} S_0 &= X_0 \cdot Y_0 \\ K_0 &= X_1 + \overline{Y_1} \\ S_1 &= X_1 + Y_1 \\ K_1 &= \overline{X_0} \\ Z_0 &= (X_0 + X_1) \cdot \overline{Y_0} \\ Z_1 &= X_1 \cdot Y_1 \end{aligned}$$

JK	Y
00	Y
01	0
10	1
11	\overline{Y}

Tavola stati futuri:

$X_0 X_1 Y_0 Y_1$	S_0	S_1	Z_0	Z_1	$Y_0 Y_1$
0000	01	01	00	00	00
0001	00	11	00	00	00
0010	01	01	00	00	00
0011	00	11	00	01	10
0100	01	11	10	01	01
0101	01	11	11	00	00
0110	01	11	00	01	01
0111	01	11	01	00	00
1000	01	00	10	00	00
1001	00	10	10	01	01
1010	11	00	00	00	00
1011	10	10	00	11	11
1100	01	10	10	01	01
1101	01	10	11	01	01
1110	01	10	00	01	01
1111	01	10	01	01	01

Nomi simbolici

$Y_0 Y_1$	00	01	10	11
S_0	$S_0/00$	$S_1/10$	$S_1/10$	$S_1/10$
S_1	$S_1/00$	$S_1/11$	$S_1/10$	$S_1/11$
S_2	$S_2/00$	$S_2/00$	$S_2/00$	$S_2/00$
S_3	$S_3/00$	$S_3/01$	$S_3/00$	$S_3/01$


Diagramma temporale


Da $Y_0 Y_1 = 11$

X_0 1 1 0 1 0 1
 X_1 0 1 1 1 0 0



Stati

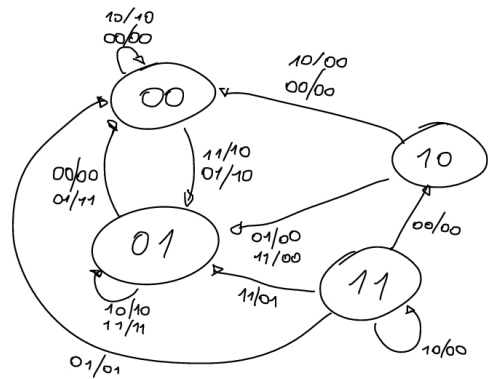

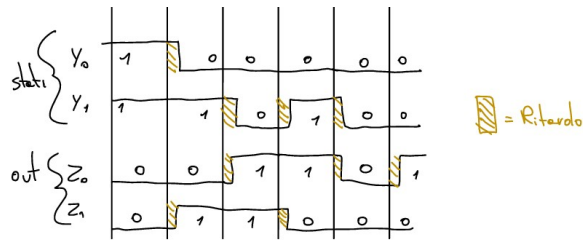

Automa a stati finiti | Automa del FF JK

$\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, U, \lambda \rangle$

Q = insieme finito degli stati

Σ = Alfabeto finito di ingresso

δ = funzione di transizione

$Q \times \Sigma \rightarrow Q$

q_0 = Stato iniziale

U = Alfabeto di uscita



λ = funzione di uscita

Modello di Mealy



$\lambda_{\text{mealy}}: Q \times \Sigma \rightarrow U$

Modello di Moore

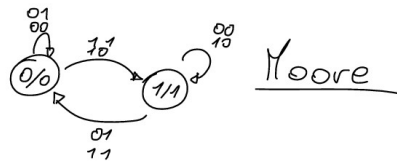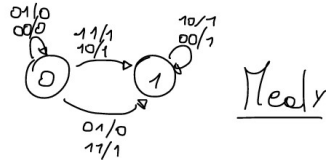$\lambda_{\text{moore}}: Q \rightarrow U$



Trasformazione da Moore a Mealy

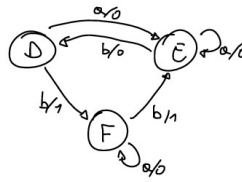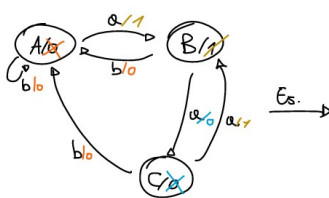

	a	b
D	E/0	F/1
E	E/0	D/0
F	F/0	E/1

Moore

