

# Lezione 17

Esercizio minimizzazione stati, Realizzazione automa con resto con diversi tipi di FF

---

## **Esercizio minimizzazione stati, Realizzazione automa con resto con diversi tipi di FF**

Es. 2 Fil. A 18/12/14

	0	1
$S_0$	$S_0/0$	$S_3/1$
$S_1$	$S_1/0$	$S_2/0$
$S_2$	$S_5/0$	$S_1/1$
$S_3$	$S_3/0$	$S_4/0$
$S_4$	$S_5/0$	$S_3/1$
$S_5$	$S_4/0$	$S_1/1$

$S_1$	X				
$S_2$	05 13	X			
$S_3$	X	24	X		
$S_4$	05 13	X	13	X	
$S_5$	04 13	X	45	X	13
$S_0$	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$S_4$	$S_5$

Selezione





$$S'_0 = \{S_0, S_2, S_4, S_6\}$$

$$S'_1 = \{S_1, S_3\}$$

	0	1
$S'_0$	$S'_0/0$	$S'_1/1$
$S'_1$	$S'_1/0$	$S'_0/0$

Moore

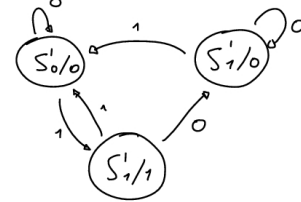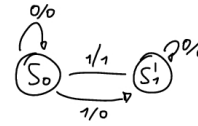

$$\begin{array}{r} 1 \\ 0 \ 1 \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 1 \\ 0 \end{array}$$

input      out      mem

$t_0$      $Q_0 + b_0 \rightarrow S_0$      $C_1$


$t_1$      $Q_1 + b_1 + C_1 \rightarrow S_1$      $C_2$

	00	01	10	11
$C_i^0$	$C_i^0/0$	$C_i^0/1$	$C_i^1/0$	$C_i^1/1$
$C_i^1$	$C_i^1/0$	$C_i^1/1$	$C_i^0/0$	$C_i^0/1$

ingressi  $a_i b_i$

uscita  $s_i$

Stato Riporto-Stato  
 $C_i^0 C_i^1$

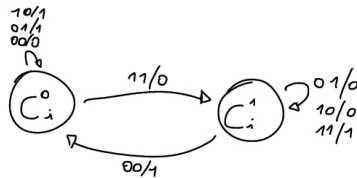

Realizzazione con diversi tipi di FF

Tavola degli stati futuri

$$S_i = a_i \oplus b_i \oplus \gamma$$

FF SR

$$\begin{array}{l} S = a_i b_i \\ \tau = \overline{a_i} \overline{b_i} \\ \left( \begin{array}{c|c} a_i b_i & \gamma \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right) \quad \left( \begin{array}{c|c} a_i b_i & \gamma \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right) \end{array}$$

$a_i b_i$	$\gamma$	$S_i$	$\tau_i$	$t_i$
00	0	0	0	0
01	0	1	0	1
10	0	1	0	0
11	1	0	0	0
00	1	0	1	0
01	1	1	0	1
10	1	1	0	0
11	1	0	1	1

